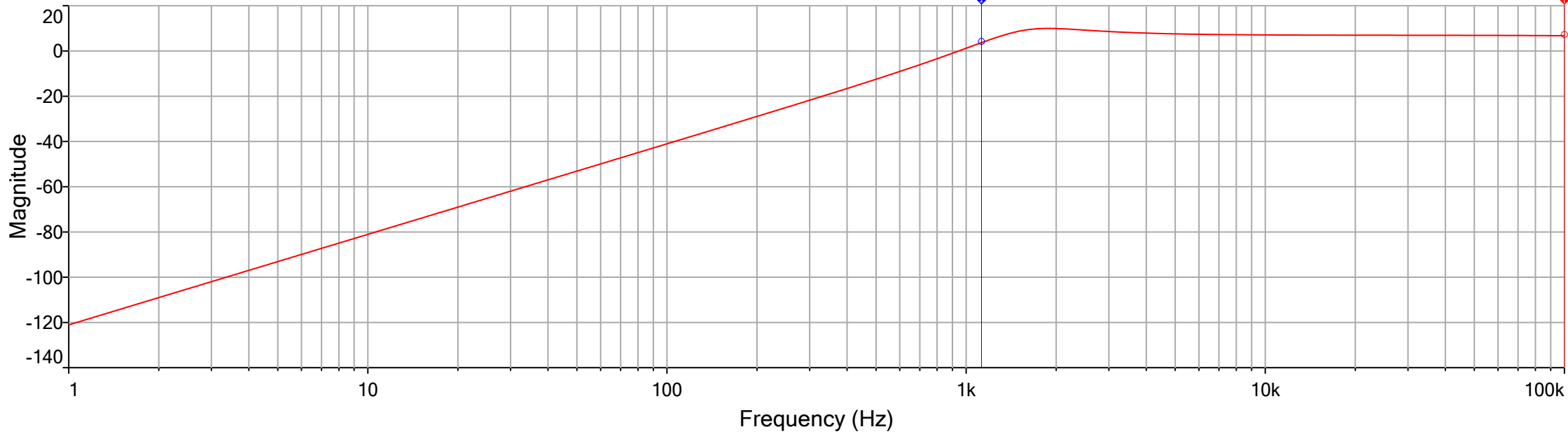



AC Sweep



☒ V(4)

V(4):

x1	y1	x2	y2	dx	dy	dy/dx	1/dx
100.0000k	6.7050	1.1255k	3.6435	-98.8745k	-3.0615	30.9638μ	-10.1138μ

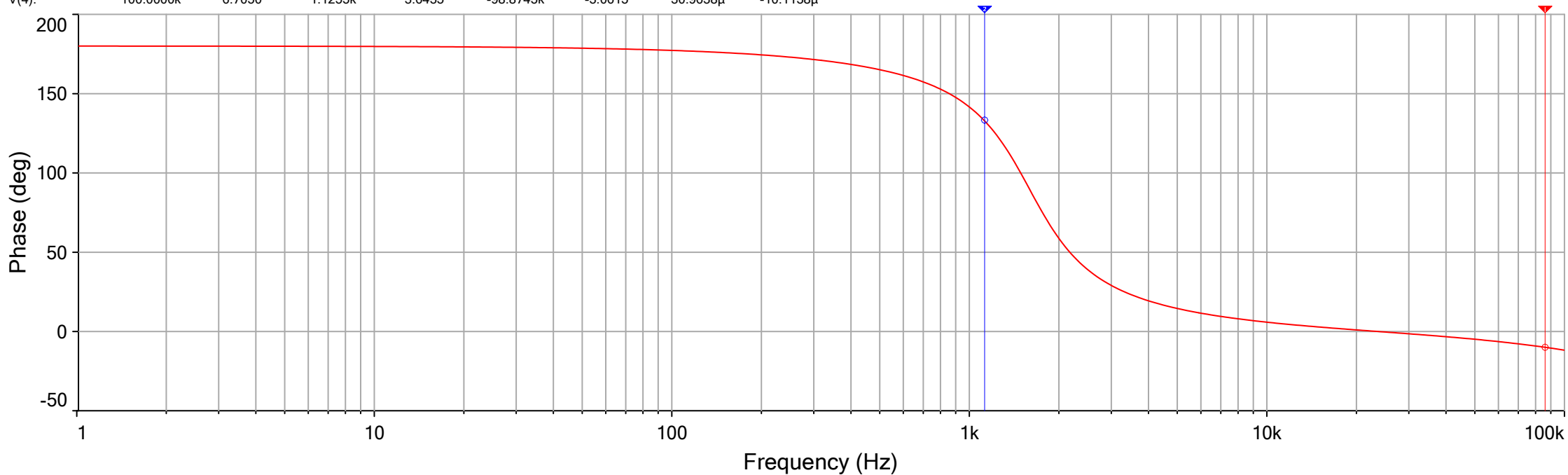

☒ V(4)

V(4):

x1	y1	x2	y2	dx	dy	dy/dx	1/dx
86.1470k	-10.0212	1.1197k	132.7677	-85.0273k	142.7890	-1.6793m	-11.7609μ