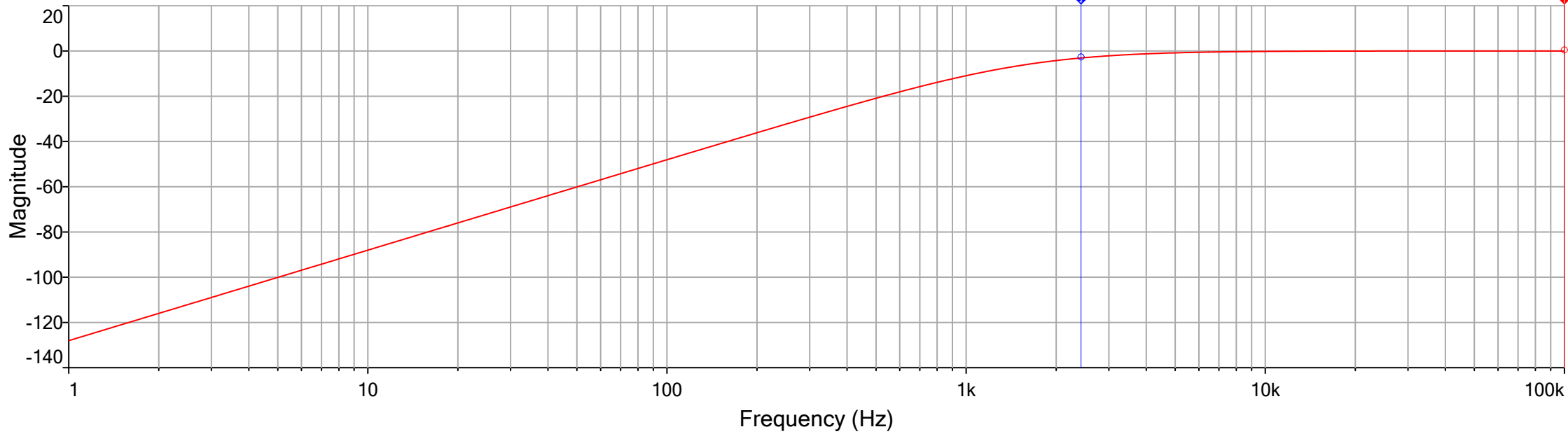



AC Sweep



☒ V(4)

V(4):

x1	y1	x2	y2	dx	dy	dy/dx	1/dx
100.0000k	-59.3847m	2.4198k	-3.1268	-97.5802k	-3.0674	31.4349μ	-10.2480μ

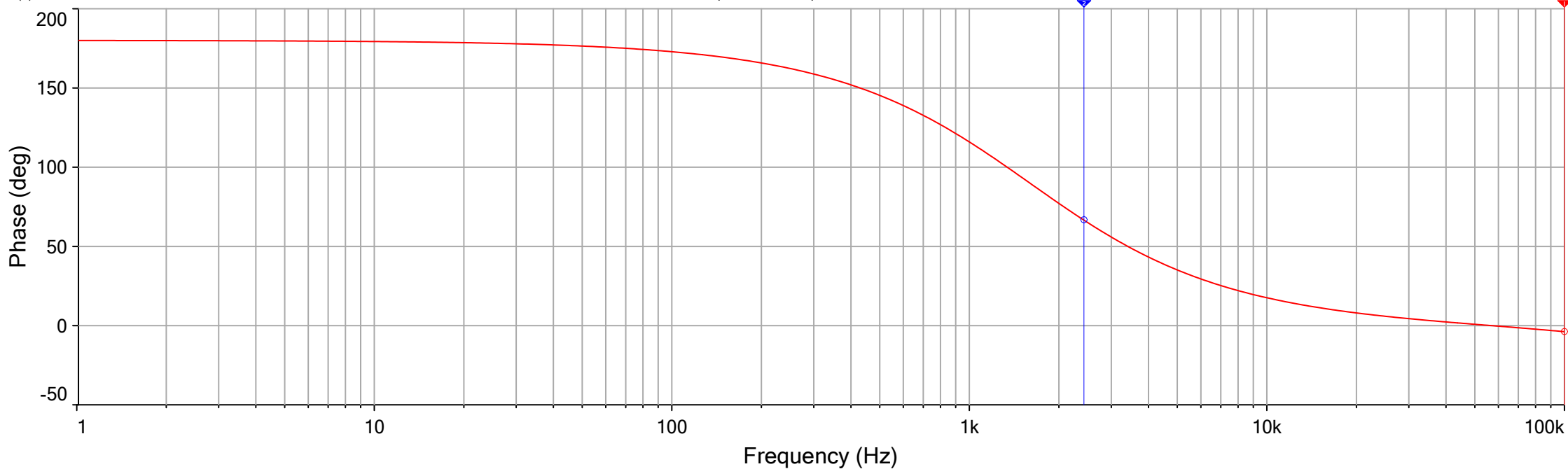

☒ V(4)

V(4):

x1	y1	x2	y2	dx	dy	dy/dx	1/dx
100.0000k	-3.8875	2.4194k	66.4808	-97.5806k	70.3682	-721.1292μ	-10.2479μ