
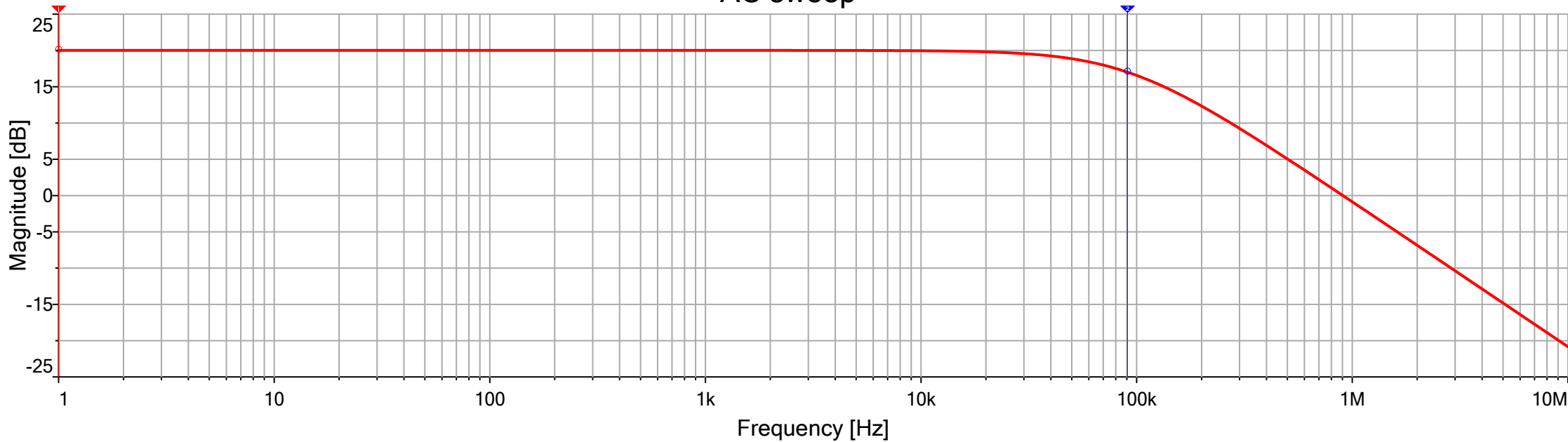


AC sweep

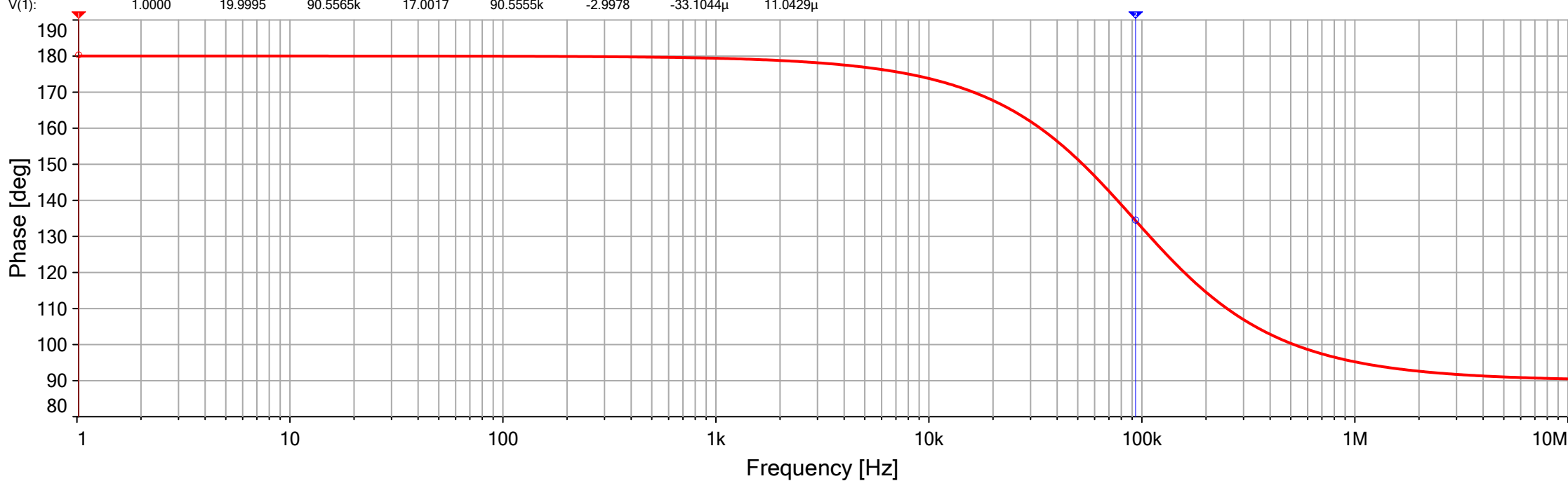

☒ V(1)

V(1):	x1	y1	x2	y2	dx	dy	dy/dx	1/dx
	1.0000	19.9995	90.5565k	17.0017	90.5555k	-2.9978	-33.1044μ	11.0429μ



☒ V(1)

V(1):	x1	y1	x2	y2	dx	dy	dy/dx	1/dx
	1.0000	179.9994	92.8154k	134.3780	92.8144k	-45.6214	-491.5337μ	10.7742μ