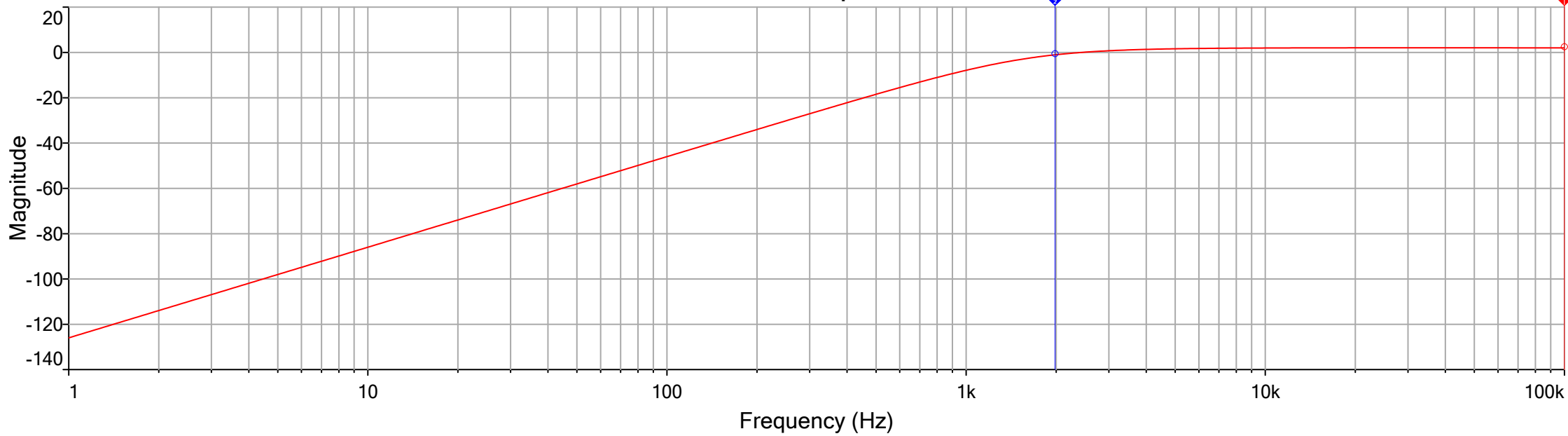



AC Sweep



☒ V(4)

V(4):

x1	y1	x2	y2	dx	dy	dy/dx	1/dx
100.0000k	1.9697	1.9829k	-1.0791	-98.0171k	-3.0488	31.1049μ	-10.2023μ

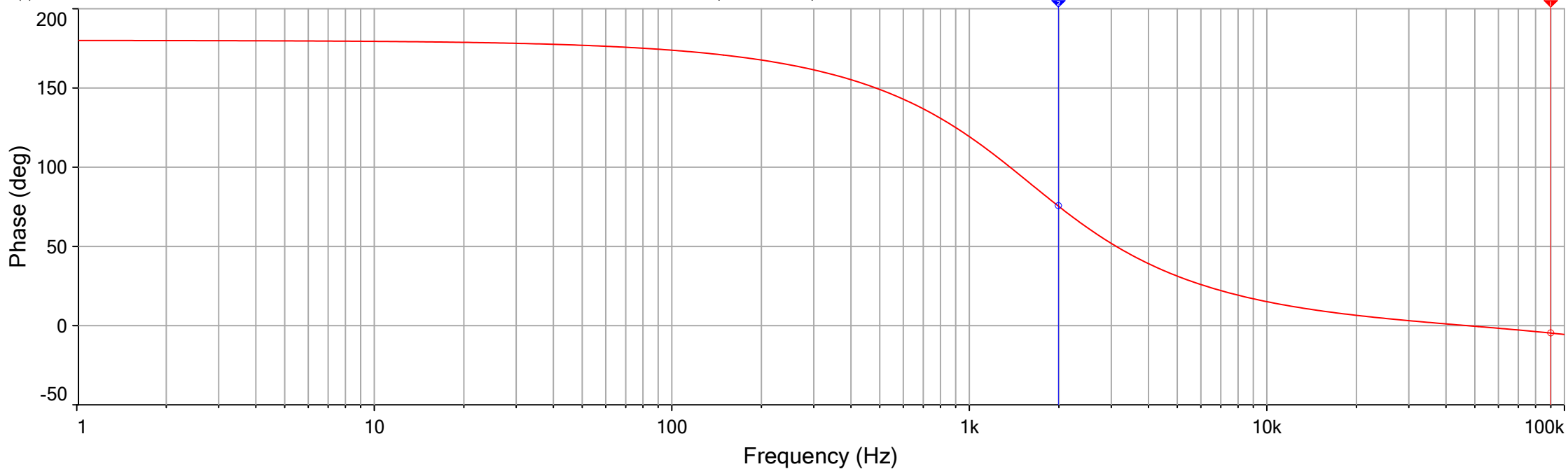

☒ V(4)

V(4):

x1	y1	x2	y2	dx	dy	dy/dx	1/dx
89.9764k	-4.7493	1.9832k	75.3947	-87.9932k	80.1440	-910.7970μ	-11.3645μ